



UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

EEL 480 – Laboratório de Sistemas Digitais

1º Trabalho – 2020/2

Frederico Januario Lisboa

120059054

Mayara Azevedo Aragão

115060969

Unidade Lógico-Aritmética

Sumário

Introdução

Objetivos

Módulos escolhidos

Implementação

Testes

Conclusão

Referências Bibliográficas

1. Introdução

Este relatório tem como objetivo explicar as decisões tomadas na construção de uma ULA, como proposto para o primeiro trabalho prático da disciplina de Sistemas Digitais.

2. Objetivos

Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma Unidade-Lógico-Aritmética (ULA) que opere sobre dois números de 4 bits, com implementação de 8 operações, incluindo, operações lógicas e aritméticas.

Além disso, o sistema possui interface para o teste da ALU, realizado através da placa de desenvolvimento virtual Altera DE-2-115, no Labsland.

O sistema deverá realizar a carga dos dois operandos X e Y, simultaneamente por meio das chaves da placa, que a cada 1 segundo deve alterar a operação corrente e mostrar o valor dos operandos e o resultado da operação correspondente no display de 7 segmentos da placa.

3. Módulos escolhidos

Foi decidido implementar, além das operações lógicas definidas como obrigatórias (*AND*, *OR* e *NOT*), a operação lógica *XOR*, e para as operações aritméticas, a soma, subtração, multiplicação e complemento de 2, considerando os 4 bits de entrada de cada operando.

3.1. Seletor de Operação

Para selecionar qual operação deve ser executada pela Unidade Lógica Aritmética, foi implementado no arquivo *myula.vhd* um 'switch' que seleciona a operação escolhida de acordo com o valor de um seletor.

Como solicitado, esse seletor deve mudar de valor a cada segundo, para que uma nova operação seja executada com os valores dos operandos. Para que fosse implementado um clock de um segundo, fizemos um módulo chamado *myclock*:

3.1.1. Clock de 1 segundo

Utilizando um clock de 50MHz no Labsland, é necessário fazer uma transformação para que o período do clock seja igual a 1 segundo. Para isso, criamos um sinal *clock_out* de saída, que inicialmente tem valor '0' e que após 49999999 iterações, recebe o valor negado dele mesmo (*NOT clock_out*).

Dessa forma, o período do sinal de saída *clock_out* será de 1 segundo como solicitado.

3.1.2. Contador de 3 bits

Agora, para implementar um seletor que altere de valor a cada segundo, e que possa adquirir os valores inteiros de 0 a 7 (para cobrir as 8 operações solicitadas no projeto), implementamos um módulo para um contador de 3 bits.

O contador de 3 bits, recebe como entrada o *clock_out* de saída do módulo de clock de 1 segundo descrito acima, e adiciona uma unidade a uma saída de 3 bits a cada subida de clock.

A saída do contador, posteriormente, será importada como entrada no seletor da *ULA*, e será exibida no display de 7 segmentos *HEX4* da placa Altera DE-2-115, para visualizar a operação escolhida facilmente .

3.2. Unidade Lógica - *AND*

Quando o seletor armazena o valor '000' a operação feita é $X \text{ AND } Y$.

Como os operandos possuem 4 bits cada, a operação em VHDL foi implementada utilizando um loop de quatro iterações, fazendo a operação *AND* bit a bit.

3.3. Unidade Lógica - *OR*

Quando o seletor armazena o valor '001' a operação feita é $X \text{ OR } Y$.

Como os operandos possuem 4 bits cada, a operação em VHDL foi implementada utilizando um loop de quatro iterações, fazendo a operação *OR* bit a bit.

3.4. Unidade Lógica - *NOT*

Quando o seletor armazena o valor '010' a operação feita é $\text{NOT } X$.

Como o operando X possui 4 bits, a operação em VHDL foi implementada utilizando um loop de quatro iterações, fazendo a operação *NOT* bit a bit.

3.5. Unidade Lógica - *XOR*

Quando o seletor armazena o valor '011' a operação feita é $X \text{ XOR } Y$.

Como os operandos possuem 4 bits cada, a operação em VHDL foi implementada utilizando um loop de quatro iterações, fazendo a operação *XOR* bit a bit.

3.6. Unidade Aritmética - *SOMADOR*

Quando o seletor armazena o valor '100' a operação feita é $X + Y$.

Como os operandos possuem 4 bits cada, a operação em VHDL foi pensada para ser realizada de forma encapsulada, onde a mesma iteração feita para soma de 1 bit, seja sequenciada para soma de 4.

Para a construção dessa unidade, foi necessário criar uma variável de suporte C , de 4 bits, para armazenar o valor do carry nas operações sequenciais.

Utilizando a lógica e materiais fornecidos, sobre a aplicação e desenvolvimento do *full-adder* e utilização do *carry* na parte teórica da matéria, bem como de materiais referenciados na bibliografia.

3.7. Unidade Aritmética - *SUBTRATOR*

Quando o seletor armazena o valor '101' a operação feita é $X - Y$.

Como os operandos possuem 4 bits cada, a operação em VHDL foi pensada para ser realizada de forma encapsulada, onde a mesma iteração feita para subtração de 1 bit, seja sequenciada para subtração de 4 bits.

Se o resultado da subtração for negativo, ou seja, o operando X for menor que o operando Y , será feito o COMPLEMENTO DE 2 do resultado. Nesse caso, o *CarryOut* vai receber '1' indicando uma *flag* de sinal negativo e a saída da ULA, vai retornar o valor correspondente em positivo para ser passado para o display.

Foi feito utilizando a lógica e materiais fornecidos, sobre a aplicação e desenvolvimento do *full-adder* junto ao conceito de *borrow* na parte teórica da matéria, bem como de materiais referenciados na bibliografia.

3.8. Unidade Aritmética - *MULTIPLICADOR*

Quando o seletor armazena o valor '110' a operação feita é $X * Y$.

Como os operandos possuem 4 bits cada, a operação em VHDL foi pensada para ser realizada de forma encapsulada, utilizando o conceito do SOMADOR, além de deslocar o vetor X para a direita utilizando vetores auxiliares B , e realizar operação *AND* do vetor X com o bit do operando Y multiplicado na iteração da vez.

Caso o bit de Y a ser multiplicado (que possui ordem n) seja '0', será feito um *AND* de cada bit de X com '0', resultando em '0000' para a soma da vez. Por outro lado, caso o bit de Y seja '1', será somado o vetor X ao resultado, contudo, deslocado de n posições, a considerar o peso correspondente do bit de Y multiplicado da vez.

Utilizando a lógica e materiais fornecidos, sobre a aplicação e desenvolvimento do *full-adder* junto ao conceito de *carry* na parte teórica da matéria, bem como de materiais referenciados na bibliografia.

3.9. Unidade Aritmética - *COMPLEMENTO DE 2*

Quando o seletor armazena o valor '111' a operação feita é $C2(X)$, ou seja, o complemento de 2 de X .

Como o operando X possui 4 bits, a operação em VHDL foi pensada de modo a analisar se o valor de X é positivo ou negativo. Caso seja positivo (bit mais significativo de X tem valor '0'), o valor é decodificado para um Display de 7 segmentos.

No caso do valor ser negativo (bit mais significativo de X tem valor '1'), é feito um *NOT* para todos os bits de X . Feito isso, somamos o *NOT X* a '0001' utilizando o módulo do SOMADOR, e o resultado é decodificado em um display de 7 segmentos.

O *CarryOut* sempre recebe o valor do bit mais significativo de X , ou seja, $X(3)$, pois representa o sinal do resultado.

A lógica foi baseada nos materiais fornecidos na parte teórica da matéria, bem como de materiais referenciados na bibliografia.

3.10. Decodificador de 7 segmentos

Para que o resultado seja traduzido para um display de 7 segmentos como solicitado, foi implementado um módulo de decodificador que faz a representação de um vetor de 4 bits em um display de 7 segmentos com representação numérica em hexadecimal.

Como nossa saída da *ULA* possui 8 bits, fizemos a decodificação dos 4 bits mais significativos da saída em um display *HEX3*, e a decodificação dos 4 bits menos significativos da saída em um segundo display *HEX2*.

Além disso, para facilitar a visualização das chaves de entrada *X* e *Y* no Labsland, fizemos a decodificação dos operandos nos displays *HEX0* para o vetor de bits *X*, e *HEX1* para o vetor de bits *Y*, além da decodificação do seletor no display *HEX4*, como citado anteriormente.

4. Implementação

4.1. Quartus

4.1.1. Módulo *mysomador.vhd*

```
1  library ieee;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  ENTITY mysomador IS
5
6      GENERIC (N: INTEGER := 4); -- Numero de bits
7
8  PORT (Cin : IN STD_LOGIC;
9        X, Y : IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0) ;
10       S : OUT STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0) ;
11       Cout : OUT STD_LOGIC ) ;
12 END mysomador;
13
14
15 ARCHITECTURE teste OF mysomador IS
16     --SIGNAL C : STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0) ;
17 BEGIN
18
19     PROCESS(X, Y, Cin)
20         VARIABLE C : STD_LOGIC_VECTOR(N DOWNTO 0) ;
21     BEGIN
22         C(0) := Cin;
23         for i in 0 to N-1 loop
24
25             S(i) <= X(i) XOR Y(i) XOR C(i) ;
26             C(i+1) := (X(i) AND Y(i)) OR (X(i) AND C(i)) OR (Y(i) AND C(i)) ;
27         end loop;
28
29         Cout <= C(N);
30     END PROCESS;
31 END teste;
```

4.1.2. Módulo *mymulty.vhd*

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity mymulty is
5
6      GENERIC (N: INTEGER := 4); -- Numero de bits
7      port (
8          X: in std_logic_vector (N-1 downto 0);
9          Y: in std_logic_vector (N-1 downto 0);
10         S: out std_logic_vector ((2*N)-1 downto 0) );
11
12  end entity mymulty;
13
14  architecture teste of mymulty is
15      component mysomador
16      port (
17          X, Y: in std_logic_vector (3 downto 0);
18          Cin: in std_logic;
19          S: out std_logic_vector (3 downto 0);
20          Cout: out std_logic );
21      end component;
22
23      -- Termos Gi para AND de X com y(i+1):
24      signal G0, G1, G2: std_logic_vector (3 downto 0);
25
26      -- Termos Bj -> serão sinais recebidos pelo modulo somador e
27      -- deslocados para proxima soma(B0 tem os bits de AND com y0)
28      signal B0, B1, B2: std_logic_vector (3 downto 0);
29
30  begin
31
32      G0 <= (X(3) and Y(1), X(2) and Y(1), X(1) and Y(1), X(0) and Y(1));
33      G1 <= (X(3) and Y(2), X(2) and Y(2), X(1) and Y(2), X(0) and Y(2));
34      G2 <= (X(3) and Y(3), X(2) and Y(3), X(1) and Y(3), X(0) and Y(3));
35      B0 <= ('0', X(3) and Y(0), X(2) and Y(0), X(1) and Y(0));
36
37      soma_1:
38      mysomador port map ( X => G0, Y => B0, Cin => '0', Cout => B1(3),
39                          S(3) => B1(2), S(2) => B1(1), S(1) => B1(0), S(0) => S(1) );
40
41      soma_2:
42      mysomador port map ( X => G1, Y => B1, Cin => '0', Cout => B2(3),
43                          S(3) => B2(2), S(2) => B2(1), S(1) => B2(0), S(0) => S(2) );
44
45      soma_3:
46      mysomador port map ( X => G2, Y => B2, Cin => '0', Cout => S(7),
47                          S => S(6 downto 3) ); -- ultima soma deslocada para a esquerda em 3 casas
48
49      S(0) <= X(0) and Y(0);
50  end architecture teste;

```

4.1.3. Módulo *myula.vhd*

```

1  library ieee;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  ENTITY myula IS
5
6      GENERIC (N: INTEGER := 4); -- Numero de bits
7
8      PORT (selector : IN STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNT0 0) ;
9          X, Y : IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNT0 0) ;
10         S : OUT STD_LOGIC_VECTOR((2*N)-1 DOWNT0 0) ;
11         Cout : OUT STD_LOGIC ) ;
12
13  END myula;
14
15  ARCHITECTURE teste OF myula IS
16
17      signal saida_Multy: STD_LOGIC_VECTOR((2*N)-1 DOWNT0 0) ;
18
19      component mymulty
20      port(
21          X: in std_logic_vector (N-1 downto 0);
22          Y: in std_logic_vector (N-1 downto 0);
23          S: out std_logic_vector ((2*N)-1 downto 0));
24      end component;

```

```

26 component mysomador
27 port (
28     X, Y:      in std_logic_vector (3 downto 0);
29     cin:       in std_logic;
30     S:         out std_logic_vector (3 downto 0);
31     cout:      out std_logic
32 );
33 end component;
34
35
36 SIGNAL S_Aux: STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNT0 0) ; --para complemento de 2 na subtracao
37
38 BEGIN
39
40     multiplicacao: mymulty port map ( X => X, Y => Y, S => saida_Multy );
41
42     my_case : process (Selector, X, Y) is
43
44         --Variaveis auxiliares para a ULA:
45         VARIABLE C : STD_LOGIC_VECTOR(N DOWNT0 0) ;
46         VARIABLE Comp2 : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0);
47         VARIABLE NOTX : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0);
48         VARIABLE NOTY : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0);
49         VARIABLE NOTS : STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNT0 0) ;
50
51     begin
52
53         CASE Selector IS
54
55             -- AND
56             when "000" =>
57
58                 for i in 0 to N-1 loop
59                     S(i) <= X(i) AND Y(i);
60                 end loop;
61
62                 Cout <= '0';
63
64                 for j in N to (2*N)-1 loop
65                     S(j) <= '0'; --completando os bits de saida mais significativos com 0
66                 end loop;
67
68
69             -- OR
70             when "001" =>
71
72                 for i in 0 to N-1 loop
73                     S(i) <= X(i) OR Y(i);
74                 end loop;
75
76                 Cout <= '0';
77
78                 for j in N to (2*N)-1 loop
79                     S(j) <= '0'; --completando os bits de saida mais significativos com 0
80                 end loop;
81
82
83             -- NOT
84             when "010" =>
85
86                 for i in 0 to N-1 loop
87                     S(i) <= NOT X(i) ;
88                 end loop;
89
90                 Cout <= '0';
91
92                 for j in N to (2*N)-1 loop
93                     S(j) <= '0'; --completando os bits de saida mais significativos com 0
94                 end loop;
95
96
97
98
99

```

```

100
101 -- XOR
102 when "011" =>
103
104     for i in 0 to N-1 loop
105         S(i) <= X(i) XOR Y(i) ;
106     end loop;
107
108     Cout <= '0';
109
110     for j in N to (2*N)-1 loop
111         S(j) <= '0'; --completando os bits de saida mais significativos com 0
112     end loop;
113
114 -----
115
116 -- SOMADOR
117 when "100" =>
118
119     -- Setando o Carryin em 0 para a soma do fulladder
120
121     C(0) := '0';
122
123     for i in 0 to N-1 loop
124         S(i) <= X(i) XOR Y(i) XOR C(i) ;
125         C(i+1) := (X(i) AND Y(i)) OR (X(i) AND C(i)) OR (Y(i) AND C(i)) ;
126     end loop;
127
128     Cout <= '0'; -- Para sinal sempre positivo!
129     S(N) <= C(N); --atribuindo o Carry para o S(4), pois saida da ULA tem 8 bits
130
131     for j in N+1 to (2*N)-1 loop
132         S(j) <= '0'; --completando os bits de saida mais significativos com 0
133     end loop;
134

```

```

135 -----
136
137 -- SUBTRATOR
138 when "101" =>
139
140     C(0) := '0';
141
142     for i in 0 to N-1 loop
143         NOTX(i) := NOT X(i);
144
145         S_Aux(i) <= X(i) XOR Y(i) XOR C(i) ;
146         C(i+1) := (NOTX(i) AND Y(i)) OR (NOTX(i) AND C(i)) OR (Y(i) AND C(i)) ;
147     end loop;
148
149     -- Aplicando agora complemento de 2 no resultado,
150     -- caso negativo, para tratar numa flag de sinal
151
152     Cout <= C(N); --flag de sinal
153
154     if(C(N) = '1') then
155
156         Comp2(0) := '1';
157         Comp2(1) := '0';
158         Comp2(2) := '0';
159         Comp2(3) := '0';
160
161         for i in 0 to N-1 loop
162             NOTS(i) := NOT S_Aux(i);
163
164             S(i) <= NOTS(i) XOR Comp2(i) XOR C(i) ;
165             C(i+1) := (NOTS(i) AND Comp2(i)) OR (NOTS(i) AND C(i)) OR (Comp2(i) AND C(i)) ;
166         end loop;
167     else
168         for i in 0 to N-1 loop
169             S(i) <= S_Aux(i);
170         end loop;
171     end if;
172
173     for j in N to (2*N)-1 loop
174         S(j) <= '0'; --completando os bits de saida mais significativos com 0
175     end loop;
176

```

```

177 -----
178
179 -- MULTIPLICAÇÃO
180
181 when "110" =>
182
183     for i in 0 to (2*N)-1 loop
184         S(i) <= saida_Multy(i); -- saida recebe resultado do componente mymulty
185     end loop;
186
187     Cout <= '0'; --sinal sempre positivos
188
189

```



```

190 -----
191 -- COMPLEMENTO DE 2
192 when others =>
193
194 -- Setando o CarryIn em 0 para a soma do fulladder
195
196 Cout <= X(3); -- Sinal do numero passado em Complemento de 2
197
198 if(X(3) = '1') then
199
200     Comp2(0) := '1';
201     Comp2(1) := '0';
202     Comp2(2) := '0';
203     Comp2(3) := '0';
204
205     C(0) := '0';
206
207     for i in 0 to N-1 loop
208         NOTX(i) := NOT X(i);
209
210         S(i) <= NOTX(i) XOR Comp2(i) XOR C(i) ;
211         C(i+1) := (NOTX(i) AND Comp2(i)) OR (NOTX(i) AND C(i)) OR (Comp2(i) AND C(i)) ;
212     end loop;
213
214     --Cout <= C(N);
215 else
216     for i in 0 to N-1 loop
217         S(i) <= X(i);
218     end loop;
219
220 end if;
221
222 for j in N to (2*N)-1 loop
223     S(j) <= '0';
224 end loop;
225
226 END CASE;
227 end process my_case;
228
229 END teste;

```

4.1.4. Módulo myclock.vhd

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  ENTITY myclock is
5  PORT (
6      clk_in, reset : in std_logic_vector(0 downto 0);
7      clk_out: out std_logic_vector(0 downto 0)
8  );
9  END myclock;
10
11 ARCHITECTURE Teste of myclock is
12     signal novo_clk: std_logic_vector(0 downto 0);
13     signal contador : integer range 0 to 49999999 := 0;
14
15 BEGIN
16
17     myfrequency: process (reset, clk_in)
18     BEGIN
19
20         if (reset = "1") then
21             novo_clk <= "0";
22             contador <= 0;
23         elsif rising_edge(clk_in(0)) then --subida do clock
24
25             if (contador = 49999999) then --(50000000) - 1
26                 novo_clk <= NOT(novo_clk);
27                 contador <= 0;
28             else
29                 contador <= contador + 1;
30             end if;
31         end if;
32
33     END process;
34
35     clk_out <= novo_clk;
36
37 END Teste;

```

4.1.5. Módulo *mycontador3bits.vhd*

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  ENTITY mycontador3bits IS
5  PORT (
6      clk: in std_logic; -- clock input
7      reset: in std_logic; -- reset input
8      contador: out STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0) -- output 3bits
9  );
10 END mycontador3bits;
11
12 ARCHITECTURE Teste OF mycontador3bits IS
13     SIGNAL contador_up: std_logic_vector(2 downto 0);
14
15 BEGIN
16
17     PROCESS(clk)
18     BEGIN
19
20         if(rising_edge(clk)) then
21             if(reset='1') then
22                 contador_up <= "000";
23             else
24                 if(contador_up = "000") then contador_up <= "001";
25                 elsif (contador_up = "001") then contador_up <= "010";
26                 elsif (contador_up = "010") then contador_up <= "011";
27                 elsif (contador_up = "011") then contador_up <= "100";
28                 elsif (contador_up = "100") then contador_up <= "101";
29                 elsif (contador_up = "101") then contador_up <= "110";
30                 elsif (contador_up = "110") then contador_up <= "111";
31                 elsif (contador_up = "111") then contador_up <= "000";
32             end if;
33         end if;
34     end if;
35
36     END PROCESS;
37     contador <= contador_up;
38 END Teste;
```

4.1.6. Módulo *mydecodificador7seg.vhd*

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.numeric_std.all;
4
5  ENTITY mydecodificador7seg is
6  GENERIC (N: INTEGER := 4); -- Numero de bits
7
8  PORT (
9      sinal : in std_logic_vector(N-1 downto 0);
10     Display: out std_logic_vector(6 downto 0)
11 );
12
13 END mydecodificador7seg;
```

```

14 L
15 ARCHITECTURE Teste of mydecodificador7seg is
16 L
17 BEGIN
18     --anodo
19
20     process(Sinal)
21     begin
22         case sinal is
23             when x"0" => Display<="1000000";
24             when x"1" => Display<="1111001";
25             when x"2" => Display<="0100100";
26             when x"3" => Display<="0110000";
27             when x"4" => Display<="0011001";
28             when x"5" => Display<="0010010";
29             when x"6" => Display<="0000010";
30             when x"7" => Display<="1111000";
31             when x"8" => Display<="0000000";
32             when x"9" => Display<="0010000";
33             when x"a" => Display<="0001000"; -- hex(a)
34             when x"b" => Display<="0000011"; -- hex(b)
35             when x"c" => Display<="1000110"; -- hex(c)
36             when x"d" => Display<="0100001"; -- hex(d)
37             when x"e" => Display<="0000110"; -- hex(e)
38             when x"f" => Display<="0001110"; -- hex(f)
39
40             when others=> Display<="1111111";
41
42         end case;
43     end process;
44
45 END Teste;
46
47

```

4.1.7. Top Level Entity *myproject.vhd*

Para implementar a Top Level Entity e testar no quartus, o programa não suporta o clock de 50MHzs, somente no Labsland para teste utilizando a placa e componentes. Portanto, aqui no quartus, para fins de teste, utilizamos como clock o próprio sinal de entrada std_logic *CLOCK_50*.

```

1  library ieee;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  ENTITY myproject IS
5
6      GENERIC (N: INTEGER := 4); -- Numero de bits
7
8      PORT (
9          CLOCK_50: in std_logic; --Recebe o clock da FPGA
10         V_SW: in std_logic_vector(8 downto 0); --Reset_Seletor, X3,X2,X1,X0,Y3,Y2,Y1,Y0
11         HEX0, HEX1: out std_logic_vector (6 downto 0); --em ordem, X,Y.
12         HEX2, HEX3: out std_logic_vector (6 downto 0); --Em ordem, o resultado da ULA em 2 Displays,
13         LEDG: out std_logic --flags em ordem: ov, cout, zero, sinal
14     );
15
16 END myproject;
17
18 ARCHITECTURE estrutura OF myproject IS
19
20     component myula
21     port(
22         selector : IN STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0) ;
23         X : IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0) ;
24         Y : IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0) ;
25         S : OUT STD_LOGIC_VECTOR((2*N)-1 DOWNTO 0) ;
26         Cout : OUT STD_LOGIC
27     );
28 end component;
29

```

```

29 component myclock
30 port(
31     clk_in, reset : in std_logic;
32     clk_out: out std_logic
33 );
34 end component myclock;
35
36 component mycontador3bits
37 port (
38     clk: in std_logic; -- clock input
39     reset: in std_logic; -- reset input
40     contador: out std_logic_vector(2 downto 0) -- output 3-bit contador para seletor
41 );
42 end component mycontador3bits;
43
44 component mydecodificador7seg --Precisaremos de 4 desses, um para cada display.
45 port (
46     sinal : in std_logic_vector(3 downto 0);
47     Display : out std_logic_vector(6 downto 0)
48 );
49 end component mydecodificador7seg;
50
51 --Declaração de sinais:
52
53 SIGNAL clk1seg: std_logic;
54 SIGNAL contadorseletor: std_logic_vector(2 downto 0);
55 SIGNAL saidaula: std_logic_vector(7 downto 0);
56 SIGNAL carryoutula: std_logic;
57
58 BEGIN
59
60     clock50MHz: myclock port map(CLOCK_50,'0',clk1seg); --clk_in, reset, clk_out.
61
62     --contador3bits: mycontador3bits port map(clk1seg, V_SW(8), contadorseletor); --> No labsland
63     contador3bits: mycontador3bits port map(CLOCK_50, V_SW(8), contadorseletor);
64
65     ula: myula port map (
66         contadorseletor,
67         V_SW(7 downto 4),
68         V_SW(3 downto 0),
69         saidaula,
70         carryoutula
71     );
72
73
74     dec0: mydecodificador7seg port map(V_SW(7 downto 4),HEX0); --V_SW, HEX0.
75     dec1: mydecodificador7seg port map(V_SW(3 downto 0),HEX1);
76
77     dec2: mydecodificador7seg port map(saidaula(3 downto 0),HEX2);
78     dec3: mydecodificador7seg port map(saidaula(7 downto 4),HEX3);
79
80     LEDG <= Carryoutula;
81
82 END estrutura;

```

4.2. Labsland

No Labsland, será necessário passar um clock de *50MHz* e utilizar a saída do clock de 1 segundo do componente myclock, para a entrada do contador, para que seja feito um incremento de uma unidade a cada segundo, selecionando então uma nova operação na ULA.

Logo, o mapeamento da entrada no contador será diferente no Quartus do que para teste no Labsland. Além disso, importamos o sinal do contador de 3 bits para um display de 7 segmentos, para mostrar numericamente qual operação está sendo feita.



4.2.1. Top Level Entity *myprojectLABSLAND.vhd* Labsland:

```
1  library ieee;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  ENTITY myprojectLABSLAND IS
5
6      GENERIC (N: INTEGER := 4); -- Numero de bits
7
8      PORT (
9          CLOCK_50: in std_logic; --Recebe o clock da FPGA
10         V_SW: in std_logic_vector(8 downto 0); --Reset_Seleto, X3,X2,X1,X0,Y3,Y2,Y1,Y0
11         HEX0, HEX1: out std_logic_vector(6 downto 0); --Representacao de X,Y em displays.
12         HEX2, HEX3: out std_logic_vector(6 downto 0); --Resultado da ULA EM 2 Displays
13         HEX4: out std_logic_vector(6 downto 0); -- Display pro Seleto.
14         LEDG: out std_logic_vector(3 downto 0) --LEDG(3) flag de sinal
15     );
16
17 END myprojectLABSLAND;
18
19
20 ARCHITECTURE estrutura OF myprojectLABSLAND IS
21
22     component myula
23     port(
24         selector : IN STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0) ;
25         X : IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0) ;
26         Y : IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0) ;
27
28         S : OUT STD_LOGIC_VECTOR((2*N)-1 DOWNTO 0) ;
29         Cout : OUT STD_LOGIC
30     );
31 end component;
32
33     component myclock
34     port(
35         clk_in, reset : in std_logic;
36         clk_out: out std_logic
37     );
38 end component myclock;
39
40     component mycontador3bits
41     port (
42         clk: in std_logic; -- clock input
43         reset: in std_logic; -- reset input
44         contador: out std_logic_vector(2 downto 0) -- output 3-bit contador para seleto
45     );
46 end component mycontador3bits;
47
48     component mydecodificador7seg --Precisaremos de 4 desses, um para cada display.
49     port (
50         Sinal : in std_logic_vector(3 downto 0);
51         Display : out std_logic_vector(6 downto 0)
52     );
53 end component mydecodificador7seg;
54
55
56 --Declaração de sinais:
57 SIGNAL clk1seg: std_logic;
58 SIGNAL contadorSeleto: std_logic_vector(2 downto 0);
59 SIGNAL contadorDisplay: std_logic_vector(3 downto 0);
60 SIGNAL saidaUla: std_logic_vector(7 downto 0);
61 --SIGNAL CarryoutUla: std_logic;
62
63 BEGIN
64
65     clock50MHz: myclock port map(CLOCK_50,'0',clk1seg); --clk_in, reset, clk_out.
66
67     contador3bits: mycontador3bits port map(clk1seg, V_SW(8), contadorSeleto);|
68
69
70     ula: myula port map (
71         contadorSeleto(2 downto 0),
72         V_SW(7 downto 4),
73         V_SW(3 downto 0),
74         saidaUla,
75         LEDG(3)
76     );
77
78     contadorDisplay(3) <= '0';
79     contadorDisplay(2 downto 0) <= contadorSeleto(2 downto 0);
80
81     dec0: mydecodificador7seg port map(V_SW(7 downto 4),HEX0); --V_SW, HEX0.
82     dec1: mydecodificador7seg port map(V_SW(3 downto 0),HEX1);
83
84     dec2: mydecodificador7seg port map(saidaUla(3 downto 0),HEX2);
85     dec3: mydecodificador7seg port map(saidaUla(7 downto 4),HEX3);
86
87     dec4: mydecodificador7seg port map( contadorDisplay,HEX4);
88
89
90 END estrutura;
```

5. Testes

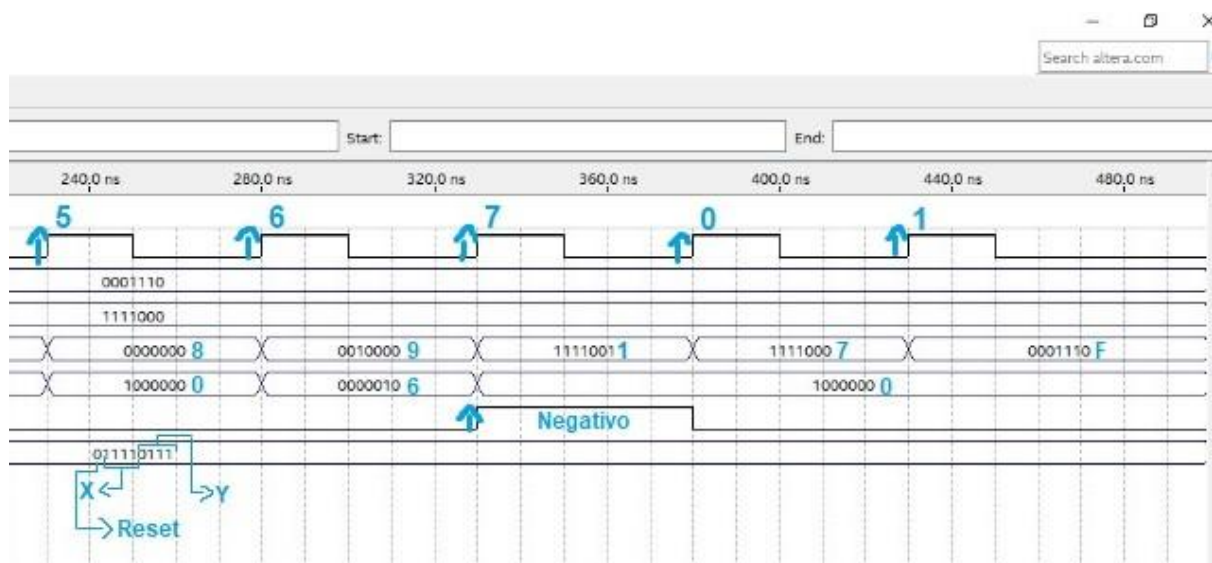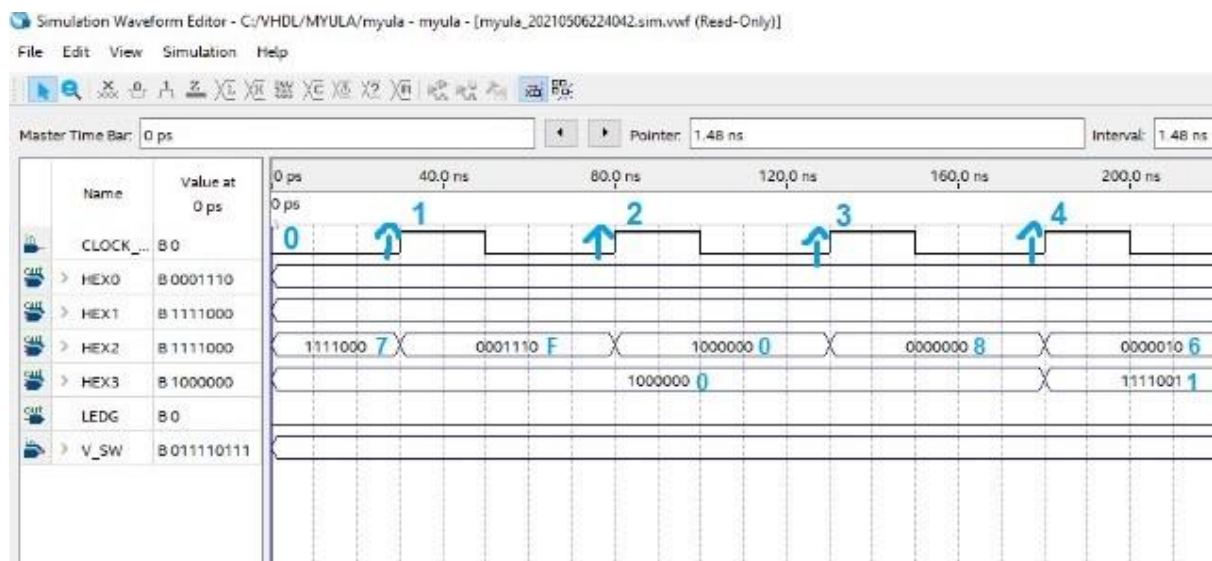5.1. Quartus

O programa foi verificado e compilado com sucesso, nas imagens abaixo estão identificadas as subidas de clock, que ocasionam na alteração da operação corrente (incremento do seletor), os valores de entrada em cada decodificador para os displays 7 segmentos (HEX2 e HEX3) com seus respectivos valores em Hexadecimal, o LEDG, que representa o sinal do resultado (1 = negativo e 0 = positivo), e as entradas da nossa ULA juntamente com o bit de Reset.





5.2. Labsland

O programa foi verificado e compilado com sucesso, na imagem abaixo estão identificadas as chaves de entrada e os displays de saída do nosso projeto. (Na imagem abaixo o led de sinal está apagado, representando que o resultado é positivo)



Sair agora

Laboratório Intel FPGA

  

6. Conclusão

O projeto implementado da Unidade Lógica Aritmética funcionou como deveria nos testes realizados tanto no Labsland como no Quartus, sendo necessário apenas algumas mudanças na Top Level Entity para testar nas diferentes plataformas utilizadas.

7. Referências Bibliográficas

- ★ <https://www.gta.ufrj.br/ensino/EEL480/Introducao-VHDL.pdf>
- ★ https://ic.unicamp.br/~cortes/mc602/slides/VHDL/VHDL_3_MC_Circ_Arit_v1.pdf
- ★ <https://www.ics.uci.edu/~jmoorkan/vhdlref/ifs.html>
- ★ <https://electronics.stackexchange.com/questions/273467/how-do-i-link-two-components-from-different-files-in-vhdl>
- ★ <https://stackoverflow.com/questions/26288447/using-entities-from-another-file-in-vhdl>
- ★ <https://stackoverflow.com/questions/53329810/vhdl-4-bit-multiplier-based-on-4-bit-adder>
- ★ <https://www.fpga4student.com/2017/06/vhdl-code-for-counters-with-testbench.html>
- ★ <https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/std-logic-vector-data-type-in-vhdl-code/>
- ★ <https://technobyte.org/vhdl-code-synchronous-upcounter-behavioral/>
- ★ <https://buzztech.in/vhdl-modelling-styles-behavioral-dataflow-structural/>